

# 进阶-3-频率计

## 3.1 章节导读

本实验将基于实验平台设计并实现一个简易频率计，用于测量输入信号的频率值，并通过数码管进行实时显示。实验核心是掌握ADC模块的使用方法，被测信号频率的获取方法及其在数字系统中的处理流程。

## 3.2 理论学习

### 3.2.1 ADC模块

实验平台有一块8bit高速ADDA模块，其中ADC模块使用AD9280芯片，支持最高32MSPS的速率，模拟电压输入范围为-5~+5V，ADC模块可以根据输入电压的大小将其转换为0~255（2的8次方）的数值。模块有一个clk管脚和8个data管脚，data的输入速率和驱动时钟有关，给clk管脚的驱动时钟越快，采样率越高，data的输入速率越高。

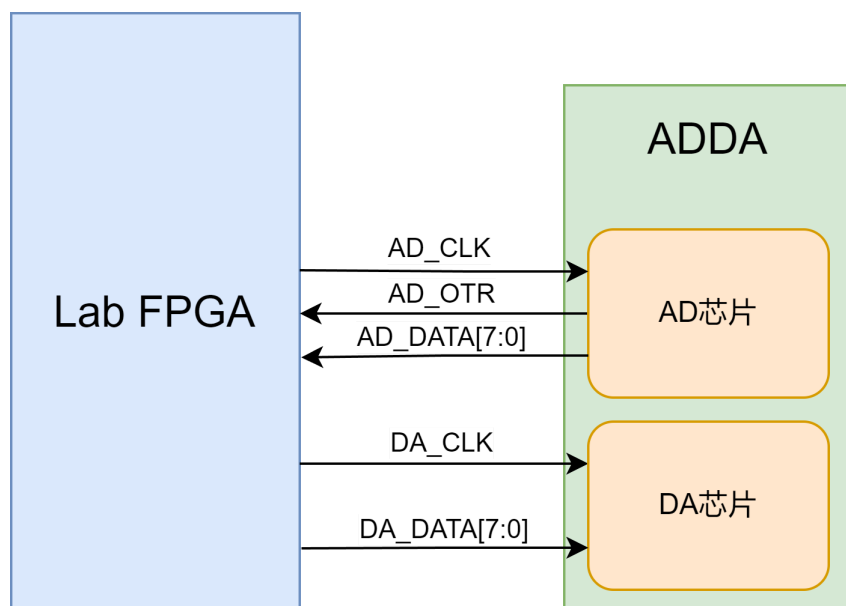


图1.ADDA模块示意图

### 3.2.2 数码管模块

数码管模块在前面基础实验3已经介绍过，这里不再赘述。

## 3.3 实战演练

### 3.3.1 实验目标

能够驱动板载ADC模块，对ADC模块的输入数据进行测试，计算输入信号的频率值，并在数码管模块中显示。

### 3.3.2硬件资源

实验所需的信号来自我们的实验平台，实验平台集成一个以FPGA为基础的dds信号发生器，该dds信号发生器可以输出频率可调的方波，正弦波，三角波，锯齿波等，用户可以在web平台使用并且改变输出波形和频率。

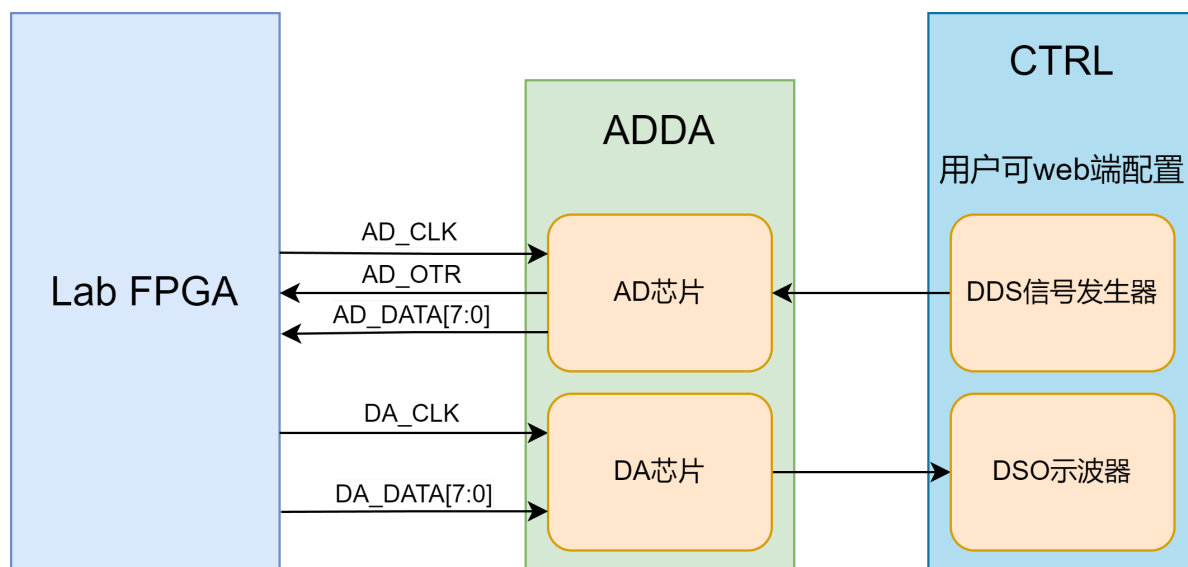


图2.ADDA实验示意图

用户接收到信号源之后需自行设计逻辑处理数据并显示。

### 3.3.3程序设计

#### pulse\_gen.v

首先用户接收到的是8bit波形数据，要直接利用波形数据计算频率不是很方便，计算频率数据，我们只需要计算其脉冲的个数即可，所以我们设计一个模块，通过设计一个脉冲阈值trig\_level，高于阈值的就计算为一次脉冲，输出一个周期的高电平方便后续模块计数，模块代码如下：

```
module pulse_gen(  
    input          rstn,          //系统复位，低电平有效  
  
    input  [7:0]    trig_level,  
    input          ad_clk,        //AD9280驱动时钟  
    input  [7:0]    ad_data,      //AD输入数据  
  
    output         ad_pulse       //输出的脉冲信号  
);  
//因为可能会有抖动，设置一个范围值避免反复触发  
parameter THR_DATA = 3;  
  
//reg define  
reg          pulse;  
reg          pulse_delay;  
  
//*****  
//**                main code  
//*****  
  
assign ad_pulse = pulse & pulse_delay;
```

```

//根据触发电平，将输入的AD采样值转换成高低电平
always @ (posedge ad_clk or negedge rstn)begin
    if(!rstn)
        pulse <= 1'b0;
    else begin
        if((trig_level >= THR_DATA) && (ad_data < trig_level - THR_DATA))
            pulse <= 1'b0;
        else if(ad_data > trig_level + THR_DATA)
            pulse <= 1'b1;
    end
end

//延时一个时钟周期，用于消除抖动
always @ (posedge ad_clk or negedge rstn)begin
    if(!rstn)
        pulse_delay <= 1'b0;
    else
        pulse_delay <= pulse;
end

endmodule

```

## cymometer.v

下面根据pulse\_gen信号生成的脉冲数据进行计数，计算其频率。我们这里采用门控时钟法，用 `clk_fs`（参考时钟）作为时间基准，测量 `clk_fx`（被测信号）的频率。

门控时钟法的原理很简单，也就是在一个**固定时间窗内**（即门控时间 `GATE_TIME`），**计数被测时钟 `clk_fx` 的上升沿次数**，再结合参考时钟 `clk_fs` 的计数值，就可以算出频率：

$$\text{频率} = \frac{\text{被测脉冲数量}}{\text{门控时间（秒）}} = \frac{fx\_cnt}{fs\_cnt/CLK\_FS} = \frac{CLK\_FS \times fx\_cnt}{fs\_cnt}$$

步骤	描述
1	使用 <code>clk_fx</code> 作为计数时钟，控制一个门控时间 <code>gate</code> 信号
2	当 <code>gate</code> 为高电平时， <code>fx_cnt_temp</code> 开始统计 <code>clk_fx</code> 的脉冲个数
3	同时将 <code>gate</code> 同步到参考时钟 <code>clk_fs</code> ，并计数 <code>fs_cnt_temp</code> ，记录 <code>gate</code> 高电平持续期间 <code>clk_fs</code> 的个数
4	一旦 <code>gate</code> 下降沿到来（通过打拍检测），将计数值冻结到 <code>fx_cnt</code> 和 <code>fs_cnt</code> 中
5	最后用上述表达式计算频率输出。

代码设计如下：

```

module cymometer
    #(parameter    CLK_FS = 26'd50_000_000) // 基准时钟频率值
    (
        //system clock
        input          clk_fs ,        // 基准时钟信号
        input          rstn  ,        // 复位信号

```

```

        //cymometer interface
        input          clk_fx ,          // 被测时钟信号
        output reg [19:0] data_fx        // 被测时钟频率输出
    );

//parameter define
localparam MAX = 30;                    // 定义fs_cnt、fx_cnt的最大位宽
localparam GATE_TIME = 16'd2_000;      // 门控时间设置

//reg define
reg          gate          ;           // 门控信号
reg          gate_fs       ;           // 同步到基准时钟的门控信号
reg          gate_fs_r     ;           // 用于同步gate信号的寄存器
reg          gate_fs_d0    ;           // 用于采集基准时钟下gate下降沿
reg          gate_fs_d1    ;           //
reg          gate_fx_d0    ;           // 用于采集被测时钟下gate下降沿
reg          gate_fx_d1    ;           //
reg [ 58:0] data_fx_t      ;           //
reg [ 15:0] gate_cnt       ;           // 门控计数
reg [MAX-1:0] fs_cnt       ;           // 门控时间内基准时钟的计数值
reg [MAX-1:0] fs_cnt_temp ;           // fs_cnt 临时值
reg [MAX-1:0] fx_cnt       ;           // 门控时间内被测时钟的计数值
reg [MAX-1:0] fx_cnt_temp ;           // fx_cnt 临时值

//wire define
wire          neg_gate_fs;             // 基准时钟下门控信号下降沿
wire          neg_gate_fx;             // 被测时钟下门控信号下降沿

//*****
//**                main code
//*****

//边沿检测，捕获信号下降沿
assign neg_gate_fs = gate_fs_d1 & (~gate_fs_d0);
assign neg_gate_fx = gate_fx_d1 & (~gate_fx_d0);

//门控信号计数器，使用被测时钟计数
always @(posedge clk_fx or negedge rstn) begin
    if(!rstn)
        gate_cnt <= 16'd0;
    else if(gate_cnt == GATE_TIME + 5'd20)
        gate_cnt <= 16'd0;
    else
        gate_cnt <= gate_cnt + 1'b1;
end

//门控信号，拉高时间为GATE_TIME个实测时钟周期
always @(posedge clk_fx or negedge rstn) begin
    if(!rstn)
        gate <= 1'b0;
    else if(gate_cnt < 4'd10)
        gate <= 1'b0;
    else if(gate_cnt < GATE_TIME + 4'd10)
        gate <= 1'b1;
    else if(gate_cnt <= GATE_TIME + 5'd20)

```

```

        gate <= 1'b0;
    else
        gate <= 1'b0;
    end

    //将门控信号同步到基准时钟下
    always @(posedge clk_fs or negedge rstn) begin
        if(!rstn) begin
            gate_fs_r <= 1'b0;
            gate_fs    <= 1'b0;
        end
        else begin
            gate_fs_r <= gate;
            gate_fs    <= gate_fs_r;
        end
    end

    //打拍采门控信号的下降沿（被测时钟下）
    always @(posedge clk_fx or negedge rstn) begin
        if(!rstn) begin
            gate_fx_d0 <= 1'b0;
            gate_fx_d1 <= 1'b0;
        end
        else begin
            gate_fx_d0 <= gate;
            gate_fx_d1 <= gate_fx_d0;
        end
    end

    //打拍采门控信号的下降沿（基准时钟下）
    always @(posedge clk_fs or negedge rstn) begin
        if(!rstn) begin
            gate_fs_d0 <= 1'b0;
            gate_fs_d1 <= 1'b0;
        end
        else begin
            gate_fs_d0 <= gate_fs;
            gate_fs_d1 <= gate_fs_d0;
        end
    end

    //门控时间内对被测时钟计数
    always @(posedge clk_fx or negedge rstn) begin
        if(!rstn) begin
            fx_cnt_temp <= 32'd0;
            fx_cnt <= 32'd0;
        end
        else if(gate)
            fx_cnt_temp <= fx_cnt_temp + 1'b1;
        else if(neg_gate_fx) begin
            fx_cnt_temp <= 32'd0;
            fx_cnt <= fx_cnt_temp;
        end
    end
end

```

```

//门控时间内对基准时钟计数
always @(posedge clk_fs or negedge rstn) begin
    if(!rstn) begin
        fs_cnt_temp <= 32'd0;
        fs_cnt <= 32'd0;
    end
    else if(gate_fs)
        fs_cnt_temp <= fs_cnt_temp + 1'b1;
    else if(neg_gate_fs) begin
        fs_cnt_temp <= 32'd0;
        fs_cnt <= fs_cnt_temp;
    end
end

//计算被测信号频率
always @(posedge clk_fs or negedge rstn) begin
    if(!rstn) begin
        data_fx_t <= 1'b0;
    end
    else if(gate_fs == 1'b0)
        data_fx_t <= CLK_FS * fx_cnt ;
end

always @(posedge clk_fs or negedge rstn) begin
    if(!rstn) begin
        data_fx <= 20'd0;
    end
    else if(gate_fs == 1'b0)
        data_fx <= data_fx_t / fs_cnt ;
end

endmodule

```

## frequency\_meter.v

由于之前基础实验设计过数码管显示模块，本次实验不在赘述，但因为数码管模块是输入ascii码进行显示的，而现在输出频率数据是一个20bit的二进制数，所以我们应该先想办法将二进制转成ascii码再连接数码管模块进行显示。BCD转ascii码通过查表的方式即可完成。但二进制转BCD码的算法不是特别简单，之后会在基础实验部分讲解。

顶层模块代码如下：

```

module frequency_meter(
    input        clk,
    input        rstn,        // 复位信号
    output       ad_clk,      // AD时钟
    input  [7:0]  ad_data,    // AD输入数据
    output [7:0]  led_display_seg,
    output wire  [7:0] led_display_sel
);
wire ad_pulse;
wire [19:0] data_fx;
wire [25:0] bcd;
wire [31:0] data_bcd;
wire [63:0] asciidata;

```

```

assign data_bcd = {6'b00,bcd};
//生成ad驱动时钟，由于使用杜邦线连接，ad_clk不要超过10M
PLL PLLinst(
    .clkout0(ad_clk),    // output 10M
    .lock(),
    .clk_in1(clk)        // input
);

pulse_gen pulse_gen_inst (
    .rstn(rstn),
    .trig_level(8'd128),
    .ad_clk(ad_clk),
    .ad_data(ad_data),
    .ad_pulse(ad_pulse)
);

cymometer # (
    .CLK_FS(32'd27_000_000)
)
cymometer_inst (
    .clk_fs(clk),
    .rstn(rstn),
    .clk_fx(ad_pulse),
    .data_fx(data_fx)
);
//二进制转bcd码模块
bin2bcd # (
    .w(20)
)
bin2bcd_inst (
    .bin(data_fx),
    .bcd(bcd)
);
//4位BCD码转ascii模块，例化8次使8个bcd同时输出ascii
genvar i;
generate
    for (i = 0; i < 8; i = i + 1) begin : generate_module
        bcd2ascii bcd2ascii_inst (
            .bcd(data_bcd[i*4 +:4]),
            .asciidata(asciidata[i*8 +: 8])
        );
    end
endgenerate
//数码管显示模块
led_display_driver led_display_driver_inst (
    .clk(clk),
    .rstn(rstn),
    .assic_seg(asciidata),
    .seg_point(8'b00000000),
    .led_display_seg(led_display_seg),
    .led_display_sel(led_display_sel)
);
endmodule

```

### 3.3.4仿真验证

仿真代码如下所示：

```
`timescale 1ns /1ns
module frequency_meter_tb;

    // Parameters

    //Ports
    reg clk;
    reg rstn;
    wire ad_clk;
    reg [7:0] ad_data;
    wire [7:0] led_display_seg;
    wire [7:0] led_display_sel;

    frequency_meter frequency_meter_inst (
        .clk(clk),
        .rstn(rstn),
        .ad_clk(ad_clk),
        .ad_data(ad_data),
        .led_display_seg(led_display_seg),
        .led_display_sel(led_display_sel)
    );
    initial begin
        clk = 0;
        rstn = 1;
        #10
        rstn = 0;
        #50
        rstn = 1;
    end

    always #(500/27) clk = ~ clk;
    //正弦波生成器
    real freq = 1e6;    // 1x10^6 所以是1Mhz
    real amp = 127.0;    // 8bit满振幅值+-127
    real phase = 0.0;    // 初始相位0°
    initial begin
        // Generate continuous waveform
        forever begin
            gen_sine_wave(ad_data, freq, amp, phase);
            #10ns; // 每隔10ns生成一个波形数据，所以是100MHz采样率    100MHz sampling rate
        end
    end

    task automatic gen_sine_wave(
        output reg [7:0] wave_out, // 8-bit waveform output
        input real freq, // Frequency in Hz
        input real amplitude, // Amplitude (0-127)
        input real phase_deg // Phase in degrees
    );
        // Internal variables
        real phase_rad; // Phase in radians
```



```

real abs_amplitude;           // Constrained amplitude
real current_time;           // Current simulation time
real time_offset;            // Elapsed time since first call
real phase_total;            // Total accumulated phase
real sin_val;                // Sine calculation result
integer offset_val;          // Scaled sine value

// Static variables maintain state between calls
static real start_time = 0;    // First call timestamp
static real prev_phase = 0;    // Previous phase accumulation

// Initialize start time on first call
if (start_time == 0) start_time = $realtime;

// Calculate elapsed time (in seconds)
current_time = $realtime;
time_offset = (current_time - start_time) * 1e-9; // Convert ns to seconds

// Constrain amplitude to prevent overflow
abs_amplitude = (amplitude > 127.0) ? 127.0 : amplitude;

// Convert phase to radians
phase_rad = phase_deg * (3.1415926535 / 180.0);

// Calculate total phase (continuous accumulation)
phase_total = 2 * 3.1415926535 * freq * time_offset + phase_rad;

// Calculate sine value
sin_val = $sin(phase_total);

// Scale to 8-bit range (128 ± amplitude)
offset_val = $rtoi(abs_amplitude * sin_val);
wave_out = 8'($signed(128 + offset_val));

// Overflow protection (shouldn't trigger with proper amplitude)
if (wave_out > 255) wave_out = 255;
else if (wave_out < 0) wave_out = 0;
endtask
//////////联合仿真要加
reg grs_n;
GTP_GRS GRS_INST(.GRS_N (grs_n));
initial begin
grs_n = 1'b0;
#5 grs_n = 1'b1;
end
endmodule

```

在pds界面，sim文件下右键tb文件选择行为级仿真即可进行仿真验证。

仿真波形如下所示：



图3.仿真波形

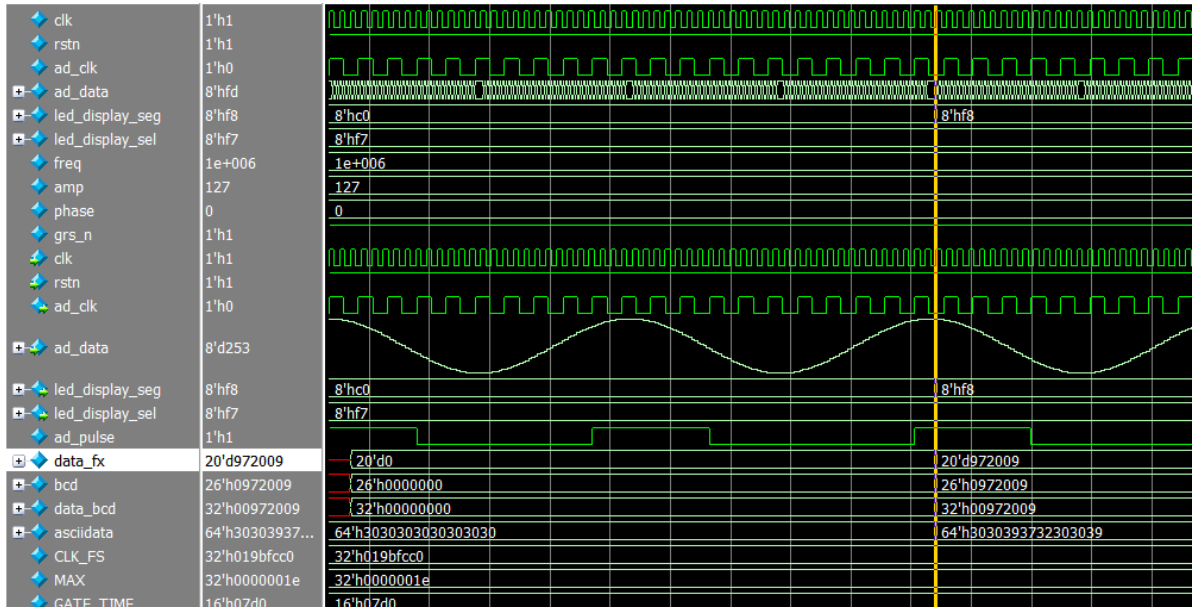


图4.仿真波形

### 3.3.5上板验证

可以将生成的sbit文件直接在web端上传至实验平台，可以通过数字孪生界面观察数码管的显示，也可以通过摄像头进行观察，在dds界面可以更换波形频率，观察实验现象。

## 3.4 章末总结

本实验通过信号源和频率计模块的配合，实现了对时钟频率的测量。cymometer 模块采用门控时间法，能灵活适配不同输入频率，具有广泛的应用价值。通过该实验，进一步巩固了跨时钟域采样、边沿检测与频率计算等核心知识点，并实现了工程化的数码管显示接口。